

## 第四章

### 組合邏輯

#### 4-1 組合電路

 


Fig. 4-1 Block Diagram of Combinational Circuit



## 4-3 設計步驟

### ★組合電路的設計



- 1.由電路的敘述，決定所需的輸入與輸出的個數並且對每一個輸入與輸出安排一個變數符號。
- 2.導出真值表並定義輸入與輸出間的關係。
- 3.對每一個輸出求出以輸入變數為函數之簡化的布林函數。
- 4.畫出邏輯圖並且證明設計的正確性。



## BCD碼到超3碼轉換器

表 4-2 碼轉換例題的真值表

BCD 輸入				超 3 碼輸出			
A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	0	0

  

## 4-4 二進位加法器---減法器

### \*半加法器(half adder)


X	y	S	C
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

$$S = x'y + xy'$$


$$C = xy$$

## 半加法器

### \*電路

 

$$(a) S = xy' + x'y$$

 

$$(b) S = x \oplus y$$

Fig. 4-5 Implementation of Half-Adder

## 全加法器

### \*真值表


x	y	z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$


$$C = xy + yz + xz$$

## 全加法器

### \*卡諾圖

 

$$S = x'y'z + x'yz' + xy'z' + xyz$$

 

$$S = xy + xz + yz \\ = xy + xy'z + x'yz$$

Fig. 4-6 Maps for Full Adder

## 全加法器

### \* 電路

 
 


Fig. 4-7 Implementation of Full Adder in Sum of Products

## 二進位加法器

$$A = 1011$$

$$B = 0011$$

 


Fig. 4-9 4-Bit Adder

$$S = 1110$$

## 進位傳播

進位產生  $G_i$

$$G_i = A_i \cdot B_i$$

$$P_i = A_i + B_i$$

進位傳播  $P_i$

$$S_i = P_i + C_i$$

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

Fig. 4-10 Full Adder with P and G Shown

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$G_i = A_i B_i$$

## 進位遞迴產生器

 


Fig. 4-11 Logic Diagram of Carry Lookahead Generator

## 具有進位遞迴的4位元加法器

 


Fig. 4-12 4-Bit Adder with Carry Lookahead

## 二進位減法器

### \*4位元加法器---減法器

 


Fig. 4-13 4-Bit Adder Subtractor

## 4-5 十進位加法/器

### \*BCD加法器的推導

表 4-5 BCD 加法器的推導

二進位和				BCD 和				十進位		
<i>K</i>	<i>Z<sub>8</sub></i>	<i>Z<sub>4</sub></i>	<i>Z<sub>2</sub></i>	<i>Z<sub>1</sub></i>	<i>C</i>	<i>S<sub>8</sub></i>	<i>S<sub>4</sub></i>	<i>S<sub>2</sub></i>	<i>S<sub>1</sub></i>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
<hr/>				<hr/>				<hr/>		
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19

### BCD加法器電路

 


Fig. 4-14 Block Diagram of a BCD Adder

## 4-6 二進位乘法器

### \* 2位元乘2位元

$$\begin{array}{r}
 & B_1 & B_0 \\
 & A_1 & A_0 \\
 \hline
 & A_0B_1 & A_0B_0 \\
 & A_1B_1 & A_1B_0 \\
 \hline
 C_3 & C_2 & C_1 & C_0
 \end{array}$$

 


Fig. 4-15 2-Bit by 2-Bit Binary Multiplier

### 4位元乘3位元之二進位乘法器

 


Fig. 4-16 4-Bit by 3-Bit Binary Multiplier

## 4-7 大小比較器

$$A = A_3 A_2 A_1 A_0$$

$$B = B_3 B_2 B_1 B_0$$

$$x_i = A_i B_i + A'_i B'_i$$

$$(A = B) = x_3 x_2 x_1 x_0$$

$$(A > B) = A_3 B'_3 + x_3 A_2 B'_2 + x_3 x_2 A_1 B'_1 + x_3 x_2 x_1 A_0 B'_0$$

$$(A < B) = A'_3 B_3 + x_3 A'_2 B_2 + x_3 x_2 A'_1 B_1 + x_3 x_2 x_1 A'_0 B_0$$

## 4位元大小比較器

 


Fig. 4-17 4-Bit Magnitude Comparator

## 4-8 解碼器


 


Fig. 4-18 3-to-8-Line Decoder

## 具有致能輸入之2對4線解碼器

 

$E$	$A$	$B$	$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$
1	$X$	$X$	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

(a) Logic diagram

(b) Truth table

Fig. 4-19 2-to-4-Line Decoder with Enable Input

## 利用3x8解碼器建立4x16解碼器

 


Fig. 4-20 4 × 16 Decoder Constructed with Two 3 × 8 Decoders

## 利用解碼器實現組合邏輯電路

$$S(x, y, z) = \sum(1, 2, 4, 7)$$

$$C(x, y, z) = \sum(3, 5, 6, 7)$$

 


Fig. 4-21 Implementation of a Full Adder with a Decoder

## 4-9 編碼器

表 4-7 八進制對二進制編碼器之真值表

輸入								輸出		
$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$	$D_5$	$D_6$	$D_7$	$x$	$y$	$z$
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

$$z = D_1 + D_3 + D_5 + D_7$$

$$y = D_2 + D_3 + D_6 + D_7$$

$$x = D_4 + D_5 + D_6 + D_7$$

## 優先權編碼器之真值表

表 4-8 優先權編碼器之真值表

輸入				輸出		
$D_0$	$D_1$	$D_2$	$D_3$	$x$	$y$	$V$
0	0	0	0	$X$	$X$	0
1	0	0	0	0	0	1
$X$	1	0	0	0	1	1
$X$	$X$	1	0	1	0	1
$X$	$X$	$X$	1	1	1	1

## 優先權編碼器卡諾圖

 


Fig. 4-22 Maps for a Priority Encoder

## 4輸入優先權編碼器

$$x = D_2 + D_3$$

$$y = D_3 + D_1D'_2$$

$$V = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$$



 




Fig. 4-23 4-Input Priority Encoder



## 4-10 多工器(Multiplexers)

 

## 4對1線 多工器

 

  

  

## 利用三態閘構成多工器

 


Fig. 4-30 Multiplexers with Three-State Gates

## 4-11 組合電路的硬體描述語言

### \* 閘階層模型

關鍵字 and、nand、or、nor、xor、xnor、not、buf

表 4-9 預先定義原始閘的真值表

and				or			
0	1	x	z	0	1	x	z
0	0	0	0	0	1	x	x
1	0	1	x	1	1	1	1
x	0	x	x	x	x	1	x
z	0	x	x	z	x	1	x

xor				not			
0	1	x	z	輸入	輸出		
0	0	1	x	0	1		
1	1	0	x	1	0		
x	x	x	x	x	x		
z	x	x	x	z	x		



## HDL 範例 4-1 (2對4線解碼器的閘階層描述)

```
//Gate-level description of a 2-to-4-line decoder
//Figure 4-19
module decoder_gl (A,B,E,D);
    input A,B,E;
    output [0:3]D;
    wire Anot,Bnot,Enot;
    not
        n1 (Anot,A),
        n2 (Bnot,B),
```



## HDL 範例 4-1 (2對4線解碼器的閘階層描述)

```
n3 (Enot,E);
nand
    n4 (D[0],Anot,Bnot,Enot),
    n5 (D[1],Anot,B,Enot),
    n6 (D[2],A,Bnot,Enot),
    n7 (D[3],A,B,Enot);
endmodule
```



## HDL 範例 4-2 (4位元加法器之底部向上層次化描述)

```
//Gate-level hierarchical description of 4-bit adder
// Description of half adder (see Fig 4-5b)
module halfadder (S,C,x,y);
    input x,y;
    output S,C;
//Instantiate primitive gates
    xor (S,x,y);
    and (C,x,y);
```



## HDL 範例 4-2 (4位元加法器之底部向上層次化描述)

```
endmodule
//Description of full adder (see Fig 4-8)
module fulladder (S,C,x,y,z);
    input x,y,z;
    output S,C;
    wire S1,D1,D2;
//Outputs of first XOR and two AND gates
//Instantiate the halfadder
    halfadder HA1 (S1,D1,x,y),
```





## HDL 範例 4-2 (4位元加法器之底部向上層次化描述)

```
    HA2 (S,D2,S1,z);  
  or g1(C,D2,D1);  
endmodule  
//Description of 4-bit adder (see Fig 4-9)  
module _4bit_adder (S,C4,A,B,C0);  
  input [3:0] A,B;  
  input C0;
```


  
## HDL 範例 4-2 (4位元加法器之底部向上層次化描述)

```
  output [3:0] S;  
  output C4;  
  wire C1,C2,C3; //Intermediate carries  
//Instantiate the fulladder  
  fulladder FA0 (S[0],C1,A[0],B[0],C0),  
                FA1 (S[1],C2,A[1],B[1],C1),  
                FA2 (S[2],C3,A[2],B[2],C2),  
                FA3 (S[3],C4,A[3],B[3],C3);  
endmodule
```



## 資料流程模型

### \* Verilog HDL 運算子

表 4-10 Verilog HDL 運算子

符號	運算
+	binary addition；二進位加法
-	binary subtraction；二進位減法
&	bit-wise AND；位元的與運算
	bit-wise OR；位元的或運算
^	bit-wise XOR；位元的互斥或運算
~	bit-wise NOT；位元的反相運算
==	equality；全等
>	greater than；大於
<	less than；小於
{}	concatenation；連結
?:	conditional；條件式

## HDL 範例 4-3 (2對4線解碼器的資料流程描述)

```
//Dataflow description of a 2-to-4-line decoder
//See Fig.4-19
module decoder_df (A,B,E,D);
  input A,B,E;
  output [0:3] D;
  assign D[0] = ~(~A & ~B & ~E),
          D[1] = ~(~A & B & ~E),
          D[2] = ~(A & ~B & ~E),
          D[3] = ~(A & B & ~E);
endmodule
```



## HDL 範例 4-4 (4位元加法器之資料流程描述)

```
//Dataflow description of 4-bit adder
module binary_adder (A,B,Cin,SUM,Cout);
    input [3:0] A,B;
    input Cin;
    output [3:0] SUM;
    output Cout;
    assign {Cout,SUM} = A + B + Cin;
endmodule
```



## HDL 範例 4-5 (大小比較器之資料流程描述)

```
//Dataflow description of a 4-bit comparator.
module magcomp (A,B,ALTB,AGTB,AEQB);
    input [3:0] A,B;
    output ALTB,AGTB,AEQB;
    assign ALTB = (A < B),
            AGTB = (A > B),
            AEQB = (A == B);
endmodule
```



## HDL 範例 4-6 (2對1線多工器使用條件式運算子描述)

```
//Dataflow description of 2-to-1-line multiplexer
module mux2x1_df (A,B,select,OUT);
    input A,B,select;
    output OUT;
    assign OUT = select ? A : B;
endmodule
```



## 行為模型

\* HDL 範例 4-7  
(2對1線多工器使用條件式運算子描述)

```
//Behavioral description of 2-to-1-line multiplexer
module mux2x1_bh(A,B,select,OUT);
    input A,B,select;
    output OUT;
    reg OUT;
    always @ (select or A or B)
        if (select == 1) OUT = A;
        else OUT = B;
endmodule
```



## HDL 範例 4-8 (4對1線多工器之行爲描述)

```
//Behavioral description of 4-to-1- line multiplexer  
//Describes the function table of Fig. 4-25(b).
```

```
module mux4x1_bh (i0,i1,i2,i3,select,y);  
    input i0,i1,i2,i3;  
    input [1:0] select;  
    output y;  
    reg y;
```



## HDL 範例 4-8 (4對1線多工器之行爲描述)

```
always @ (i0 or i1 or i2 or i3 or select)  
    case (select)  
        2'b00: y = i0;  
        2'b01: y = i1;  
        2'b10: y = i2;  
        2'b11: y = i3;  
    endcase  
endmodule
```




## 測試平台

- ★ 一個模擬模組是具有下列形式的HDL程式  
module 測試名稱。  
宣告特有的reg和wire識別字。  
在測試下例示設計模組。  
利用initial及always敘述產生模擬。  
顯示輸出響應。  
endmodule。


 
## 系統功能

- ★ \$display--顯示具有 end-of-line return 之  
變數或字串的一次值。
- ★ \$write—與 \$display相同，但是沒有到  
下一行。
- ★ \$monitor—當在模擬期間值改變時及  
顯示變數。
- ★ \$time--顯示模擬時間。
- ★ \$finish--結束模擬。





## HDL 範例 4-9 (測試範例4-6所描述的2對1多工器)

```
begin
    TS = 1; TA = 0; TB = 1;
    #10 TA = 1; TB = 0;
    #10 TS = 0;
    #10 TA = 0; TB = 1;
end
```



## HDL 範例 4-9 (測試範例4-6所描述的2對1多工器)

```
initial
$monitor("select = %b A = %b B = %b
          OUT = %b time = %0d",
          TS, TA, TB, Y, $time);
endmodule
```



## HDL 範例 4-9 (測試範例4-6所描述的2對1多工器)

```
//Dataflow description of 2-to-1-line multiplexer
//from Example 4-6
module mux2x1_df (A,B,select,OUT);
    input A,B,select;
    output OUT;
    assign OUT = select ? A : B;
endmodule
```



## HDL 範例 4-9 (測試範例4-6所描述的2對1多工器)

Simulation log:

```
select = 1 A=0 B=1 OUT=0 time=0
select = 1 A=1 B=0 OUT=1 time=10
select = 0 A=1 B=0 OUT=0 time=20
select = 0 A=0 B=1 OUT=1 time=30
```



## HDL 範例 4-10 (全加法器之多階電路的閘階層描述)

```
//Gate-level description of circuit of Fig. 4-2
module analysis (A,B,C,F1,F2);
    input A,B,C;
    output F1,F2;
    wire T1,T2,T3,F2not,E1,E2,E3;
    or g1 (T1,A,B,C);
    and g2 (T2,A,B,C);
```



## HDL 範例 4-10 (全加法器之多階電路的閘階層描述)

```
    and g3 (E1,A,B);
    and g4 (E2,A,C);
    and g5 (E3,B,C);
    or g6 (F2,E1,E2,E3);
    not g7 (F2not,F2);
    and g8 (T3,T1,F2not);
    or g9 (F1,T2,T3);
endmodule
```




## HDL 範例 4-10 (全加法器之多階電路的閘階層描述)

```
//Stimulus to analyze the circuit
module test_circuit;
    reg [2:0]D;
    wire F1,F2;
    analysis fig42(D[2],D[1],D[0],F1,F2);
    initial
        begin
```


 
## HDL 範例 4-10 (全加法器之多階電路的閘階層描述)

```
D = 3'b000;
repeat(7)
    #10 D = D + 1'b1;
end
initial
    $monitor ("ABC = %b F1 = %b F2 =%b ",
              D, F1, F2);
endmodule
```



## HDL 範例 4-10 (全加法器之多階電路的閘階層描述)

Simulation log:

```
ABC=000 F1=0 F2=0
ABC=001 F1=1 F2=0
ABC=010 F1=1 F2=0
ABC=011 F1=0 F2=1
ABC=100 F1=1 F2=0
ABC=101 F1=0 F2=1
ABC=110 F1=0 F2=1
ABC=111 F1=1 F2=1
```